

فصل پنجم


پیاده سازی مدارهای دیجیتال با گیت های NAND,NOR

پیاده سازی توابع جبر بول


یک تابع جبر بول را می‌توان با دروازه‌های منطقی پیاده سازی کرد
معمولاً تابع را ساده کرده و سپس مدار ساده شده پیاده سازی می‌شود
هر تابع را می‌توان با دروازه‌های AND و OR و NOT پیاده سازی کرد

مثال


$$(x + y')z + x'$$

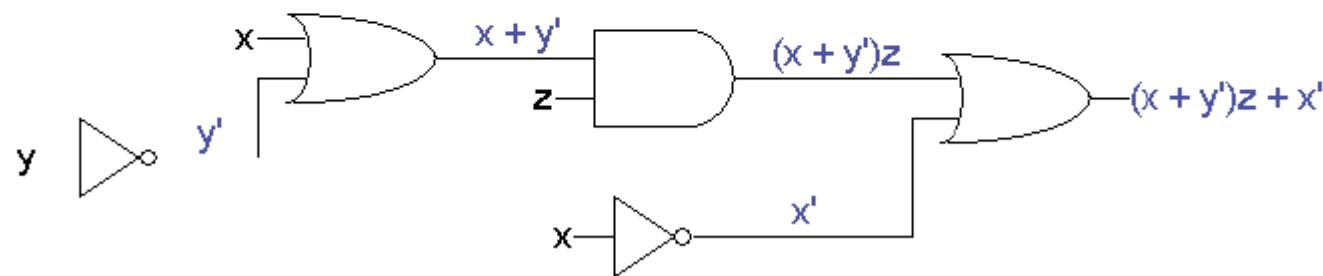

ساده کردن مدار

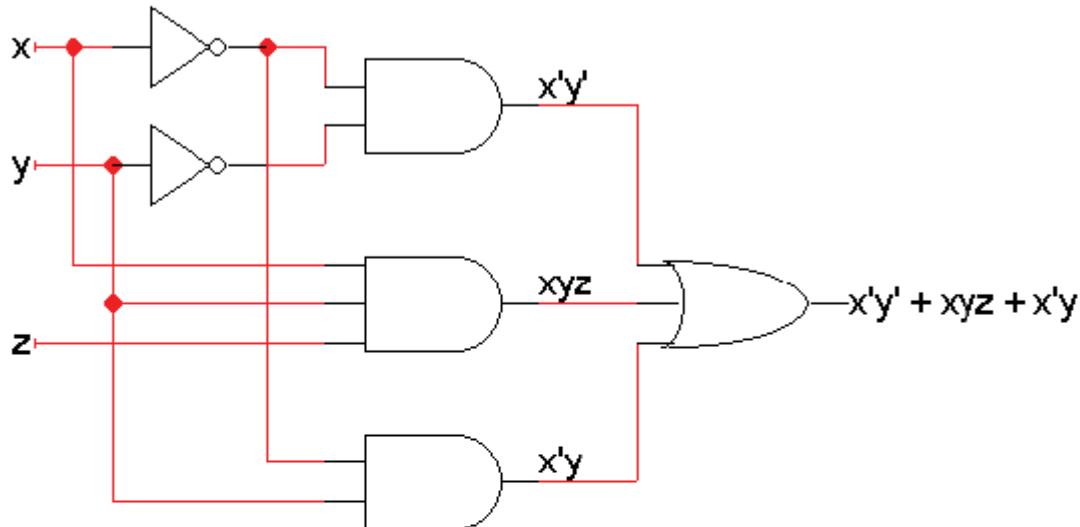

مدار قبل از ساده کردن

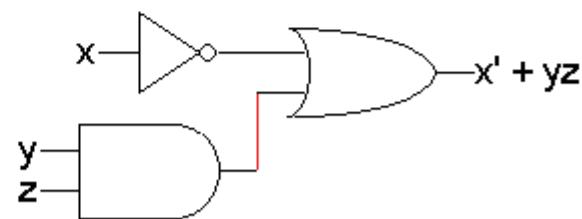

مدار پس از ساده کردن

با ساده شدن مدار می توان مدار را
با سخت افزار کمتری ساخت

مکمل یک تابع

برای بدست آوردن مکمل یک تابع
با استفاده از قضیه دمورگان
باید تمام AND را به OR
تمام OR را به AND
و یک را به صفر
و صفر را به یک
و تمام متغیرها را مکمل کرد

$$f(x,y,z) = x(y'z' + yz)$$

مثال


$$f'(x,y,z) = x' + (y + z)(y' + z')$$

مکمل

مکمل یک تابع

برای بدست آوردن مکمل یک تابع در جدول درستی آن باید خروجی را مکمل کرد
مثال

x	y	z	f(x,y,z)
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

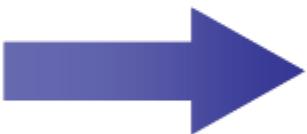

x	y	z	f'(x,y,z)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$f(x,y,z) = x' + yz'$$


$$f'(x,y,z) = x(y' + z) = xy' + xz$$

پیاده سازی مدار با NAND


تمام مدارات منطقی را می توان با NAND ساخت

- پیاده سازی دروازه های پایه با NAND


۱- پیاده سازی NOT

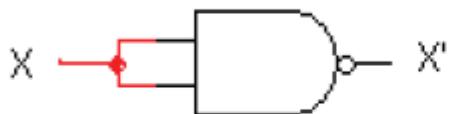

۲- پیاده سازی OR

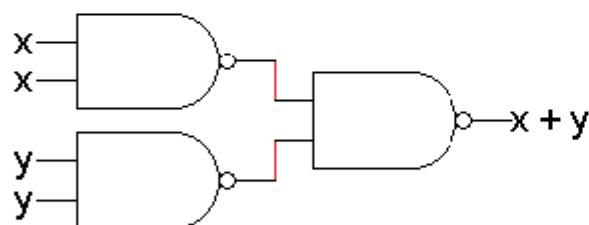


۳- پیاده سازی AND

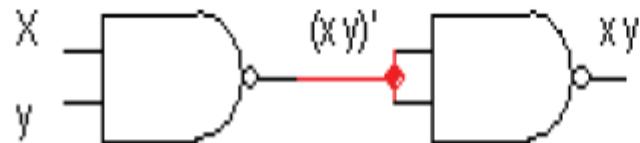


پیاده سازی مدار با NAND

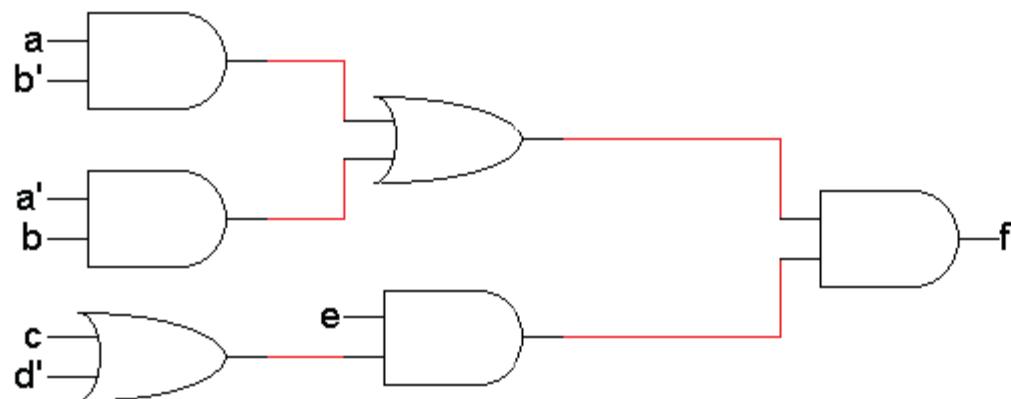برای پیاده سازی یک مدار با NAND مدار را با دروازه های AND و OR ساخته،
سپس هر دروازه با مدار NAND معادل جایگزین شده
و در نهایت مکمل های متوالی حذف می شوند
مثال : مدار اولیه




پیاده سازی مدار با NAND

- جایگزینی هر دروازه با مدار معادل NAND

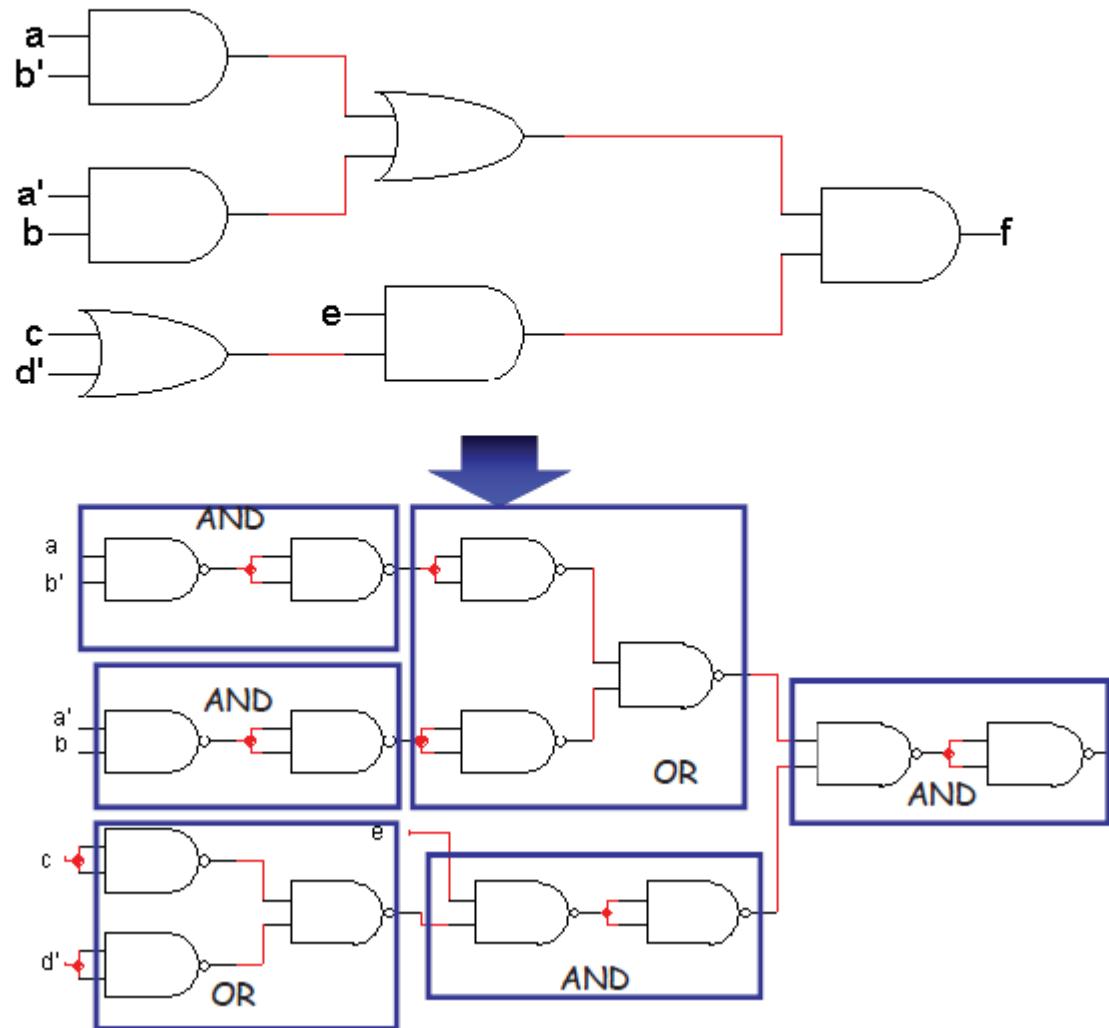

پیاده سازی مدار با NAND

- حذف معکوس کننده های متوالی

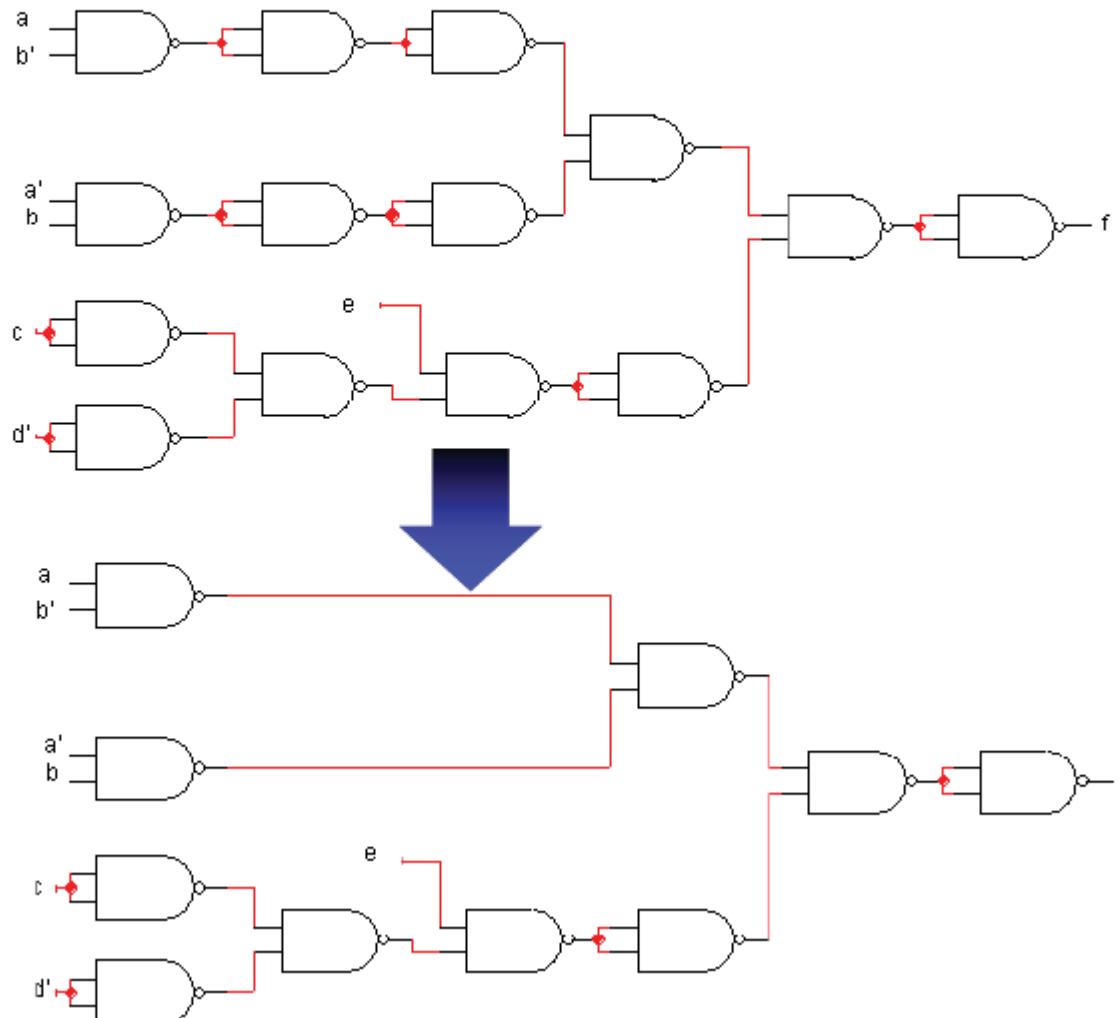


پیاده سازی مدار با NOR

تمام مدارات منطقی را می توان با NOR ساخت


- پیاده سازی دروازه های پایه با NOR



۱- پیاده سازی NOT

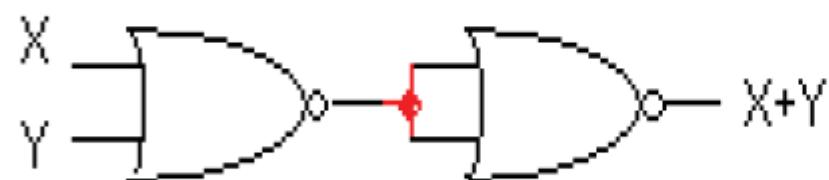


۲- پیاده سازی OR

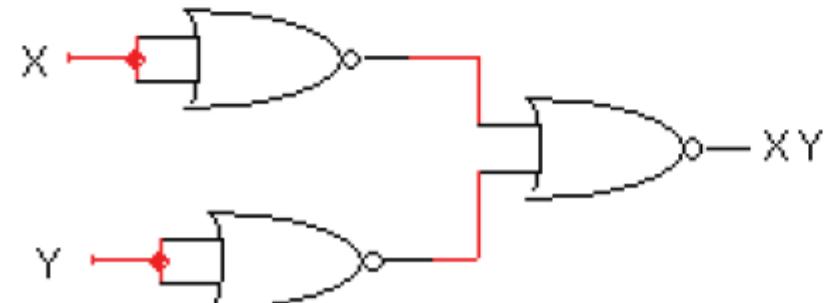

۳- پیاده سازی AND

پیاده سازی مدار با NOR

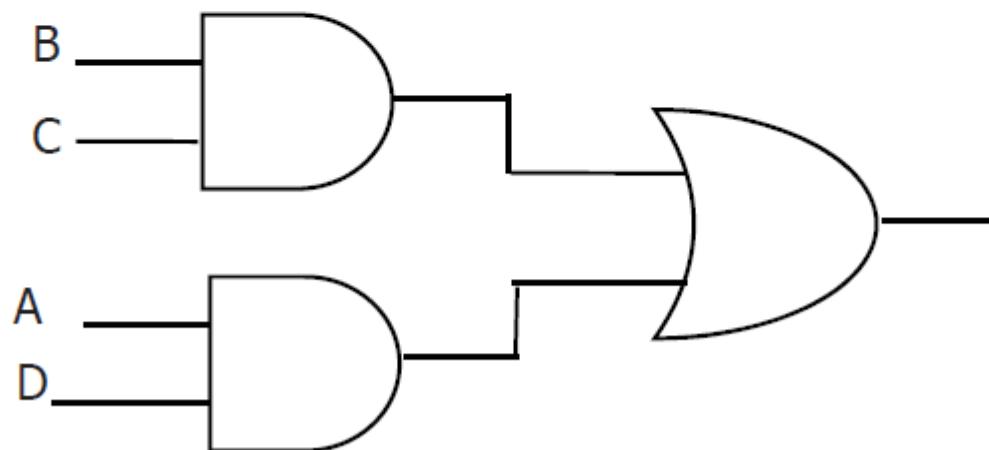برای پیاده سازی یک مدار با NOR مدار را با دروازه های AND و OR ساخته،
سپس هر دروازه با مدار NOR معادل جایگزین شده
و در نهایت مکمل های متوالی حذف می شوند
مثال : مدار اولیه



پیاده سازی مدار با NOR

- جایگزینی هر دروازه با مدار معادل NOR

